

Circuitos Aritméticos

Paulo Valim

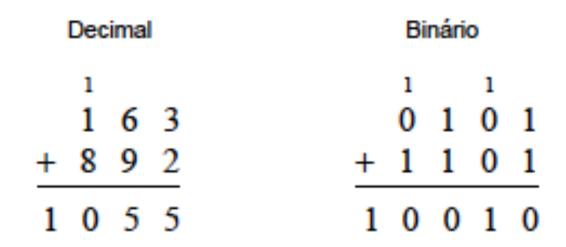 A soma de números binários é similar a soma em decimal:



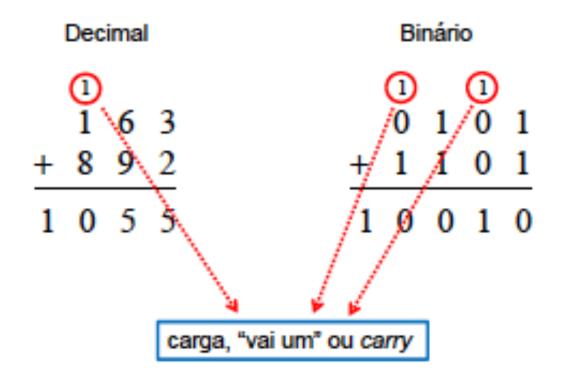 A soma de números binários é similar a soma em decimal:



- Meio somador
 - Realiza a soma de dois bits
 - Não considera o carry-in

	1		1	$\overline{}$
	0	1	0	1
+	1	1	0	1
1	0 1 0	0	1	0

Α	В	S	C _{n+1}
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

- Meio somador
 - Realiza a soma de dois bits

Não considera o carry-in

******	+"	0	1	0	1 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	0	0	1	0

Α	В	S	C _{n+1}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$C_{n+1} = AB$$

- Meio somador
 - Realiza a soma de dois bits
 - Não considera o carry-in

$$S = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$C_{n+1} = AB$$

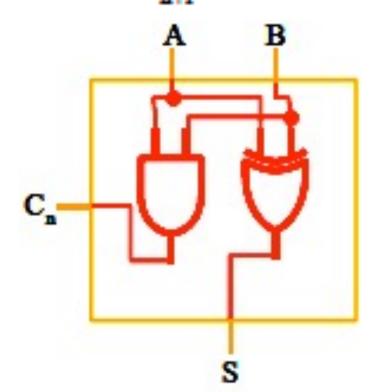

- Somador completo
 - Realiza a soma de dois bits,
 - Considera o carry-in.

A	В	C_n	S	C_{n+1}
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

	1		1	
	0	1	0	1
+	1	1	1 0 0	1
1	0		1	

- Somador completo
 - Realiza a soma de dois bits,
 - Considera o carry-in.

A	В	C_n	S	C_{n+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


	1		1	
	0	1	0	1
+	1	1	1 0 0	1
1	0	0	1	

Somador completo

Realiza a soma de dois bits,


- Considera o carry-in.

A	В	C _n	S	C_{n+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

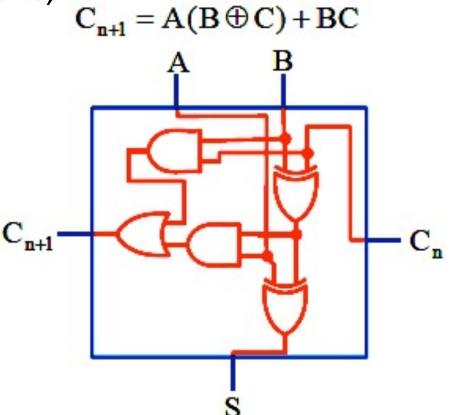


 $S = A \oplus (B \oplus C)$

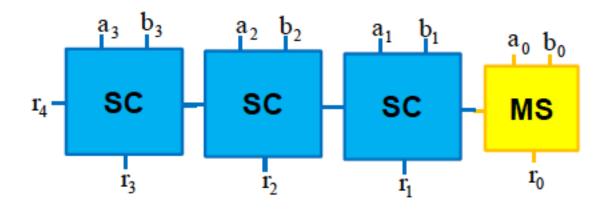- Somador Binário Paralelo
 - Soma de números de vários bits
 - Exemplo de 4 bits:




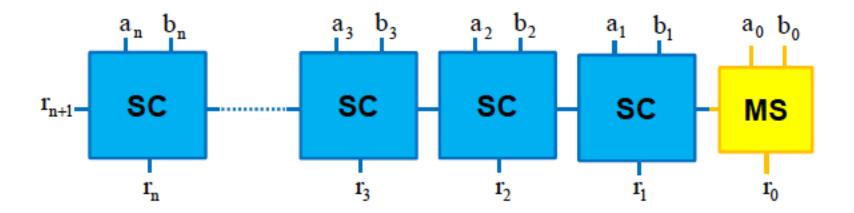- Somador Binário Paralelo
 - Generalizando:



• Considerando um número fixo de bits para a saída igual ao número de bits de entrada. O **overflow** é indicado por r_{n+1}

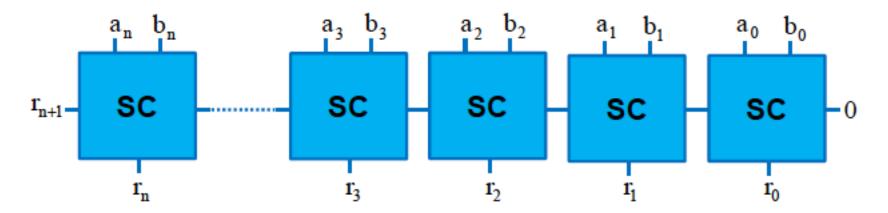
- Somador Binário Paralelo
 - Outra possibilidade



Desvantagem em relação ao circuito anterior: custo ligeiramente mais alto

- Para a operação de subtração é preciso ter uma forma de representar números negativos em binário.
- Vamos lembrar que, se simplesmente adotar-mos um bit como sendo o de sinal, o problema que surge é a necessidade de circuitos diferentes para realizar as operações de adição sobre dados com sinal e sem sinal.
- A representação em em complemento-2 tem a vantagem de permitir que um mesmo circuito realize as operações sobre dados com sinal ou sem sinal.

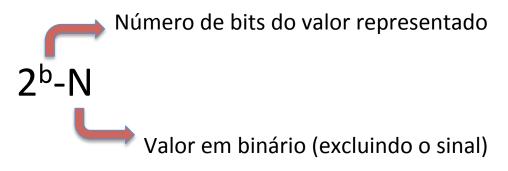- Números com sinal em complemento-2
 - Bit mais significativo é o bit de sinal
 - Números positivos: normais, como foi visto
 - Números negativos: o valor representado é dado por:




• Exemplo: com 5 bits é possível representar -16 a 15

$$0_{10} = 000000_2$$
 $-1 = 111111_2$
 $5_{10} = 00101_2$ $-9 = 101111_2$
 $15_{10} = 011111_2$ $-16 = 100000_2$


 Alguns exemplos de operações com dados de 5 bits:

 Alguns exemplos de operações com dados de 5 bits:

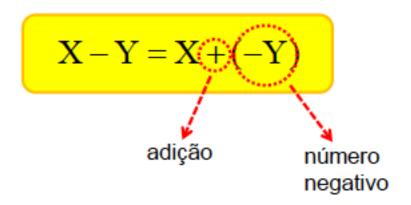
- Princípio da subtração em binário:
 - Usar a representação do valor correspondente ao minuendo em complemento-2 e fazer



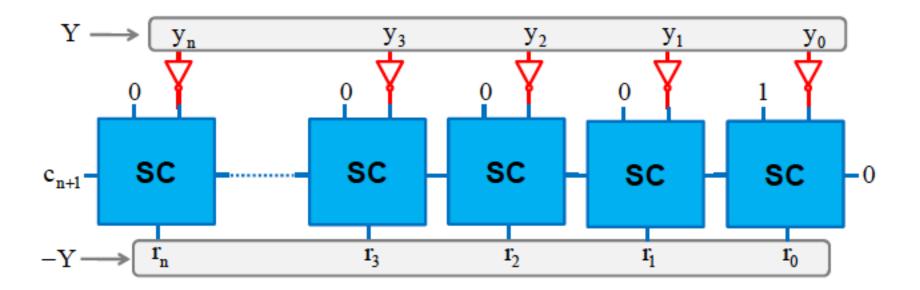
- Forma de obter o correspondente negativo de um valor em complemento-2:
 - Obter o complemento-1 do valor (inverter todos os bits)
 - adicionar 1 ao resultado obtido no passo anterior.



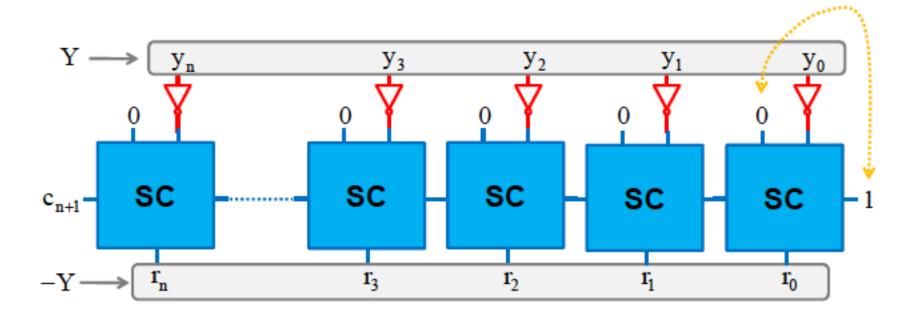- Forma de obter o correspondente negativo de um valor em complemento-2:
 - Obter o complemento-1 do valor (inverter todos os bits)
 - adicionar 1 ao resultado obtido no passo anterior.




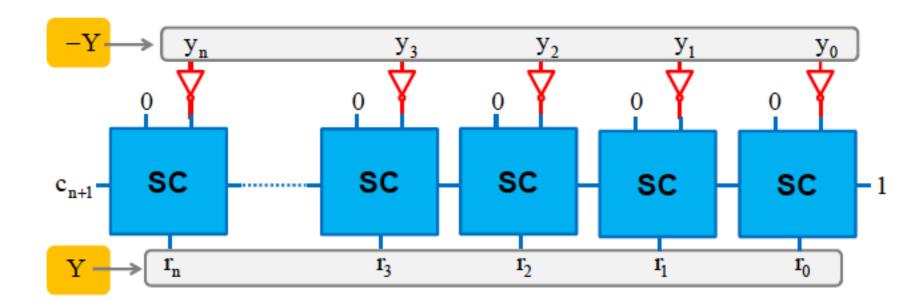 Funciona também para transformar números negativos em positivos:




 Como fazer para realizar a operação indicada abaixo usando o circuito anterior?

$$X - Y = X + (-Y)$$

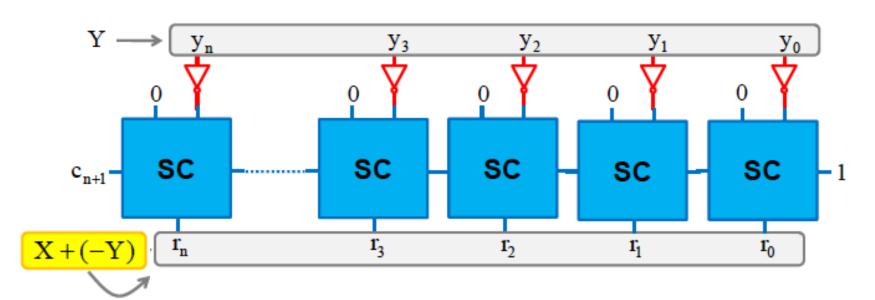


Somador/subtrator paralelo

Somador:

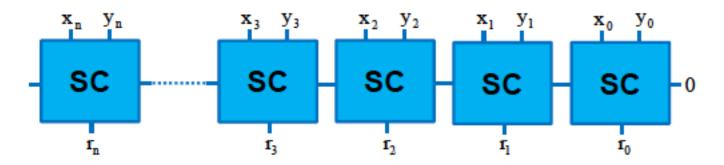

Subtrator:

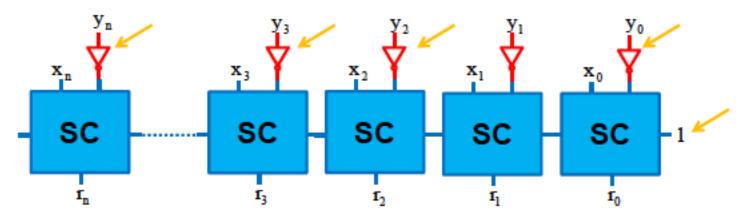

Somador/Subtrator paralelo


 Para obter o somador/subtrator, precisamos de um inversor que possa ser controlado (ativado ou desativado)

Contr	Entra	S alda
0	0 0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

XOR funciona como um inversor controlado.

Somador/Subtrator paralelo

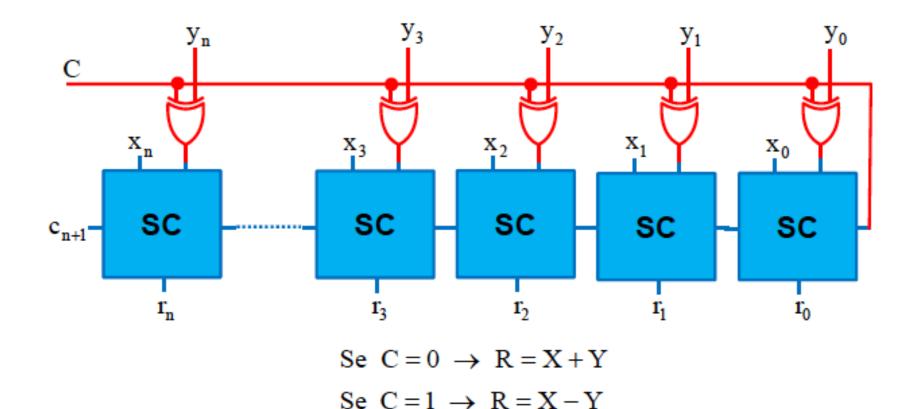

Overflow


 Ocorre quando o resultado de uma operação é maior (ou menor) do que o valor máximo (ou mínimo) que pode ser representado com um determinado número (fixo) de bits.

- Exemplo: $5 \text{ bits } \rightarrow 2^5 \text{ valores differentes}$ Em complemento de 2: de -16 até 15No entanto, 10 + 7 = 17 -11 - 9 = -20

Em geral, o overflow precisa ser detectado e tratado

Overflow

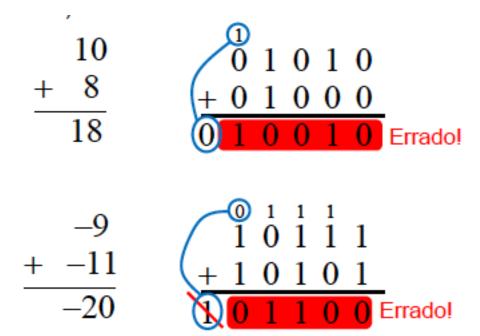- O overflow só ocorre se os dois operandos forem positivos ou negativos
- Exemplo (5 bits):



Overflow

 Circuito somador/subtrator com detecção de overflow

